

### 以及上拉输入、下拉输入、浮空输入、模拟输入的区别

最近在看数据手册的时候，发现在 Cortex-M3 里，对于 GPIO 的配置种类有 8 种之多：


- (1) GPIO\_Mode\_AIN 模拟输入
- (2) GPIO\_Mode\_IN\_FLOATING 浮空输入
- (3) GPIO\_Mode\_IPD 下拉输入
- (4) GPIO\_Mode\_IPU 上拉输入
- (5) GPIO\_Mode\_Out\_OD 开漏输出
- (6) GPIO\_Mode\_Out\_PP 推挽输出
- (7) GPIO\_Mode\_AF\_OD 复用开漏输出
- (8) GPIO\_Mode\_AF\_PP 复用推挽输出

对于刚入门的新手，我想这几个概念是必须得搞清楚的，平时接触的最多的也就是推挽输出、开漏输出、上拉输入这三种，但一直未曾对这些做过归纳。因此，在这里做一个总结：

推挽输出:可以输出高,低电平,连接数字器件;推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由 IC 的电源低定。

推挽电路是两个参数相同的三极管或 **MOSFET**,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。

详细理解:

 

如图所示，推挽放大器的输出级有两个“臂”（两组放大元件），一个“臂”的电流增加时，另一个“臂”的电流则减小，二者的状态轮流转换。对负载而言，好像是一个“臂”在推，一个“臂”在拉，共同完成电流输出任务。当输出高电平时，也就是下级负载门输入高电平时，输出端的电流将是下级门从本级电源经 VT3 拉出。这样一来，输出高低电平时，VT3 一路和 VT5 一路将交替工作，从而减低了功耗，提高了每个管的承受能力。又由于不论走哪一路，管子导通电阻都很小，使 RC 常数很小，转变速度很快。因此，推挽式输出级既提高电路的负载能力，又提高开关速度。

开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动, 其吸收电流的能力相对强(一般 20ma 以内).

开漏形式的电路有以下几个特点:

1. 利用外部电路的驱动能力，减少 IC 内部的驱动。当 IC 内部 MOSFET 导通时，驱动电流是从外部的 VCC 流经 R pull-up，MOSFET 到 GND。IC 内部仅需很小的栅极驱动电流。

2. 一般来说, 开漏是用来连接不同电平的器件, 匹配电平用的, 因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时, 只能输出低电平, 如果需要同时具备输出高电平的功能, 则需要接上拉电阻, 很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压, 便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供 **TTL/CMOS** 电平输出等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的速度。阻值越大, 速度越低功耗越小, 所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。)


**3. OPEN-DRAIN** 提供了灵活的输出方式, 但是也有其弱点, 就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电, 所以当电阻选择小时延时就小, 但功耗大; 反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求, 则建议用下降沿输出。

**4.** 可以将多个开漏输出的 **Pin**, 连接到一条线上。通过一只上拉电阻, 在不增加任何器件的情况下, 形成“与逻辑”关系。这也是 **I2C**, **SMBus** 等总线判断总线占用状态的原理。补充: 什么是“线与”?:

在一个结点(线)上, 连接一个上拉电阻到电源 **VCC** 或 **VDD** 和 **n** 个 **NPN** 或 **NMOS** 晶体管的集电极 **C** 或漏极 **D**, 这些晶体管的发射极 **E** 或源极 **S** 都接到地线上, 只要有一个晶体管饱和, 这个结点(线)就被拉到地线电平上。因为这些晶体管的基极注入电流(**NPN**)或栅极加上高电平(**NMOS**), 晶体管就会饱和, 所以这些基极或栅极对这个结点(线)的关系是或非 **NOR** 逻辑。如果这个结点后面加一个反相器, 就是或 **OR** 逻辑。


其实可以简单的理解为: 在所有引脚连在一起时, 外接一上拉电阻, 如果有一个引脚输出为逻辑 **0**, 相当于接地, 与之并联的回路“相当于被一根导线短路”, 所以外电路逻辑电平便为 **0**, 只有都为高电平时, 与的结果才为逻辑 **1**。

关于推挽输出和开漏输出, 最后用一幅最简单的图形来概括:

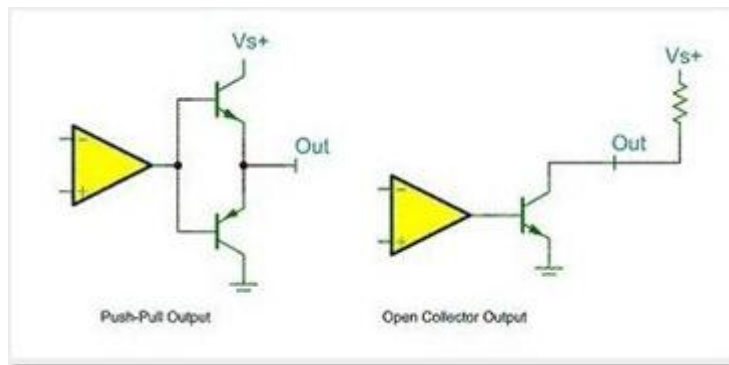

该图中左边的便是推挽输出模式, 其中比较器输出高电平时下面的 **PNP** 三极管截止, 而上面 **NPN** 三极管导通, 输出电平 **VS+**; 当比较器输出低电平时则恰恰相反, **PNP** 三极管导通, 输出和地相连, 为低电平。右边的则可以理解为开漏输出形式, 需要接上拉。

浮空输入: 对于浮空输入, 一直没找到很权威的解释, 只好从以下图中去理解了

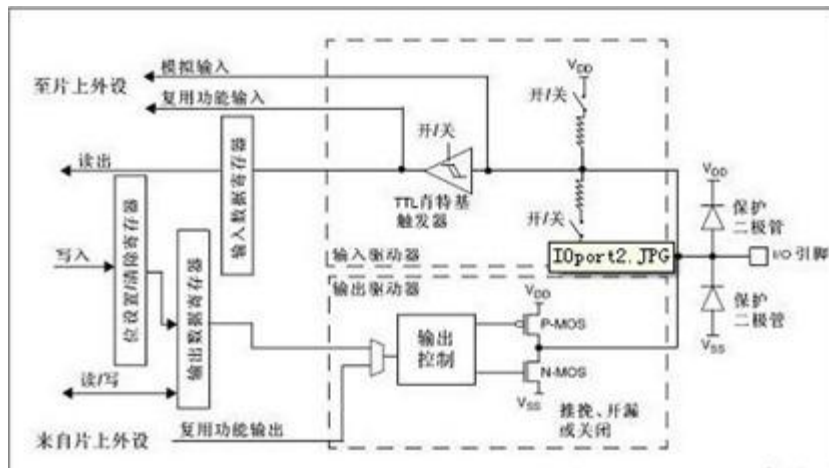

由于浮空输入一般多用于外部按键输入，结合图上的输入部分电路，我理解为浮空输入状态下，IO 的电平状态是不确定的，完全由外部输入决定，如果在该引脚悬空的情况下，读取该端口的电平是不确定的。

上拉输入/下拉输入/模拟输入：这几个概念很好理解，从字面便能轻易读懂。

复用开漏输出、复用推挽输出：可以理解为 GPIO 口被用作第二功能时的配置情况（即并非作为通用 IO 口使用）

最后总结下使用情况：

在 STM32 中选用 IO 模式

- (1) 浮空输入\_IN\_FLOATING ——浮空输入，可以做 KEY 识别，RX1
- (2) 带上拉输入\_IPU——IO 内部上拉电阻输入
- (3) 带下拉输入\_IPD—— IO 内部下拉电阻输入
- (4) 模拟输入\_AIN ——应用 ADC 模拟输入，或者低功耗下省电
- (5) 开漏输出\_OUT\_OD ——IO 输出 0 接 GND，IO 输出 1，悬空，需要外接上拉电阻，才能实现输出高电平。当输出为 1 时，IO 口的状态由上拉电阻拉高电平，但由于是开漏输出模式，这样 IO 口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读 IO 输入电平变化，实现 C51 的 IO 双向功能
- (6) 推挽输出\_OUT\_PP ——IO 输出 0-接 GND，IO 输出 1-接 VCC，读输入值是未知的
- (7) 复用功能的推挽输出\_AF\_PP ——片内外设功能（I2C 的 SCL,SDA）
- (8) 复用功能的开漏输出\_AF\_OD——片内外设功能（TX1,MOSI,MISO.SCK.SS）

STM32 设置实例：

- (1) 模拟 I2C 使用开漏输出\_OUT\_OD，接上拉电阻，能够正确输出 0 和 1；读值时先 GPIO\_SetBits(GPIOB, GPIO\_Pin\_0)；拉高，然后可以读 IO 的值；使用 GPIO\_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO\_Pin\_0)；
- (2) 如果是无上拉电阻，IO 默认是高电平；需要读取 IO 的值，可以使用带上拉输入\_IPU 和浮空输入\_IN\_FLOATING 和开漏输出\_OUT\_OD；

通常有 5 种方式使用某个引脚功能，它们的配置方式如下：

- 1) 作为普通 GPIO 输入：根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入，同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
- 2) 作为普通 GPIO 输出：根据需要配置该引脚为推挽输出或开漏输出，同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
- 3) 作为普通模拟输入：配置该引脚为模拟输入模式，同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
- 4) 作为内置外设的输入：根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入，同时使能该引脚对应的某个复用功能模块。
- 5) 作为内置外设的输出：根据需要配置该引脚为复用推挽输出或复用开漏输出，同时使能该引脚对应的所有复用功能模块。

注意如果有多个复用功能模块对应同一个引脚，只能使能其中之一，其它模块保持非使能状态。

stm32 复位后,IO 端口处于输入浮空状态。

JTAG 引脚复位以后,处于上拉或者下拉状态。

所有 IO 端口都具有外部中断能力,端口必须配置成输入模式,才能使用外部中断功能。

IO 端口复用功能配置：

对于复用功能输入,端口可以配置成任意输入模式或者复用功能输出模式.

对于复用功能输出,端口必须配置成复用功能输出

对于双向复用功能,端口必须配置成复用功能输出

stm32 的部分 IO 端口的复用功能可以重新映射成另外的复用功能.

stm32 具有 GPIO 锁定机制,即锁定 GPIO 配置,下次复位前不能再修改.

当 LSE 振荡器关闭时,OSC32\_IN 和 OSC32\_OUT 可以用作通用 IO PC14 和 PC15.

当进入待机模式或者备份域由 Vbat 供电,PC14,PC15 功能丢失,该两个 IO 口线设置为模拟输入功能.

OSC\_IN 和 OSC\_OUT 可以重新映射为 GPIO PD0,PD1.

注意 PD0,PD1 用于输出地时候仅能用于 50MHz 输出模式.

注意:PC13,PC14,PC15 只能用于 2MHz 的输出模式,,最多只能带 30pf 的负载,并且同时只能使用一个引脚!!!!!!!